

## Para Relaxar

Msc. Eduardo Verri

### O Melhor de Calvin – Bill Waterson



Se “hora do banho” fosse uma variável de entrada:

- Quais seriam as possibilidades de entrada existentes para a criação de um sistema?
- Se a tirinha toda fosse um sistema lógico quantas entradas, quantas saídas e quantas portas lógicas existiriam? Desenhe o sistema lógico, juntamente com a equação lógica que é formada. Considere o Calvin e mãe do Calvin como portas lógicas.
- Caso exista uma nova variável “Calvin sozinho” como ficaria a tabela verdade entre entradas e saídas desse sistema? Faça a tabela verdade, sistema lógico e equação lógica. Considere apenas o escopo apresentado na tirinha.