

Desafio Portas Lógicas

1. Dado o Circuito Lógico
 - a. Escreva a equação lógica associada ao circuito
 - b. Tabela Verdade
 - c. Conjunto de Senhas Associadas
 - d. Equação lógica a partir da Tabela Verdade descrita no item B
 - e. Desenhe o sistema a partir da equação lógica descrita em D
 - f. Com a equação lógica desenvolvida em A ou em D, escreva um programa em JS que represente esse sistema

